


邏輯系統實驗

Lab 11

2021/05/20(四)


第 1 組	
組員姓名	學號
陳旭祺	E24099059
張振杰	E24085034
何啟造	E34085337

● 實驗流程圖

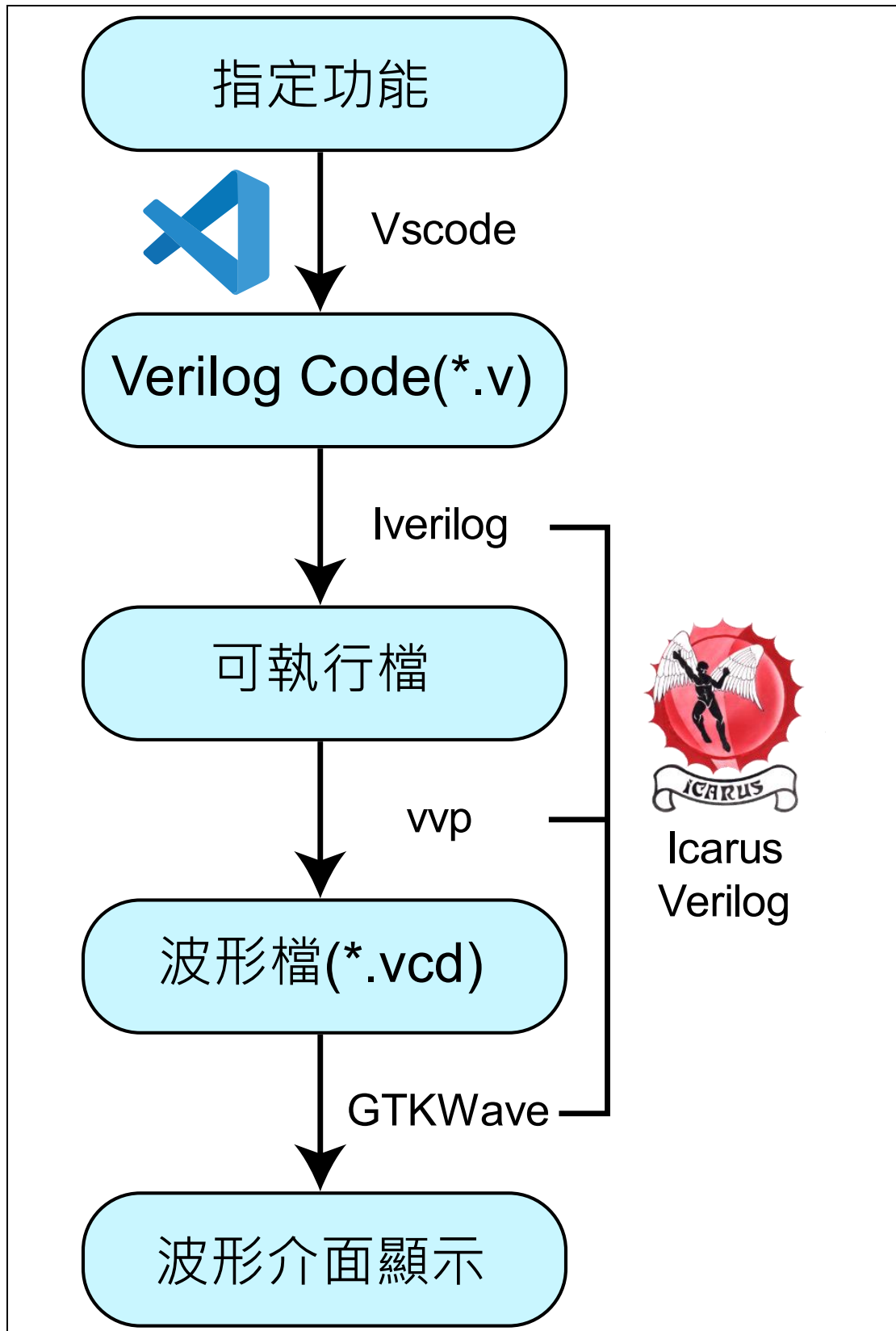

- 實作題(一):

1. Schematic View

 

2. Verilog Code


```
module halfadder (A,B,Carry,Sum);  
    input A,B;  
    output Carry, Sum;  
  
    assign Carry = A & B;  
    assign Sum = A ^ B;  
endmodule
```

3. Testbench for Verilog Code

```
module testbench ();  
    reg A, B;  
    wire carry, sum;  
    halfadder N1(A,B, carry, sum);  
  
    initial begin  
        //--將 halfadder 的訊號寫到.vcd 檔--  
        $dumpfile("halfadder.vcd");  
        $dumpvars(0, N1);  
    end
```


```
//-----  
    A = 0; B = 0;  
#1 A = 1; B = 0;  
#1 A = 0; B = 1;  
#1 A = 1; B = 1;  
#1 $finish;  
end  
endmodule
```

4. Simulation Result

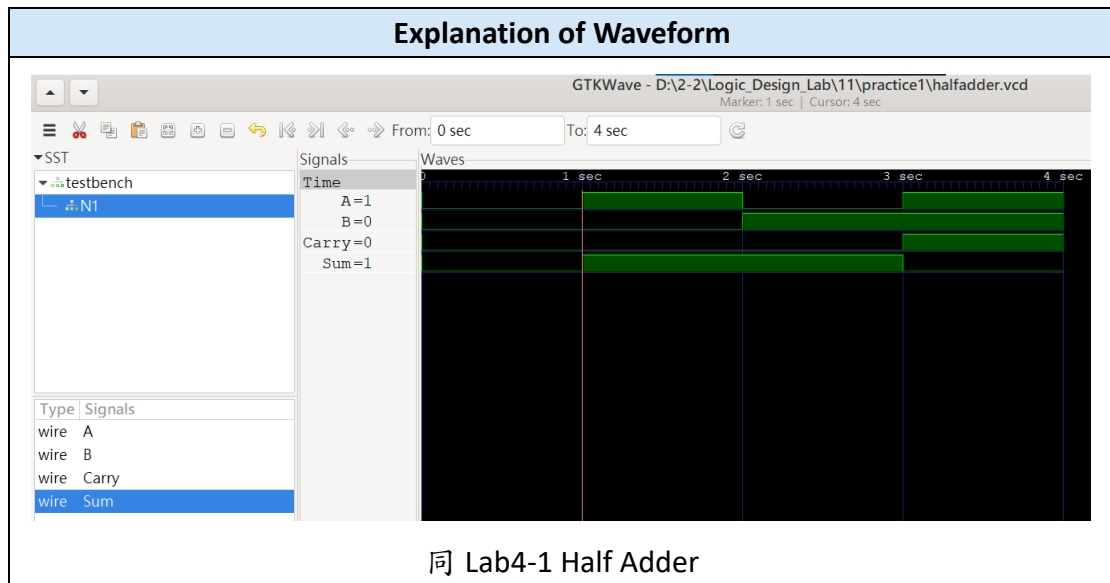

● 實作題(二):

1. Schematic View

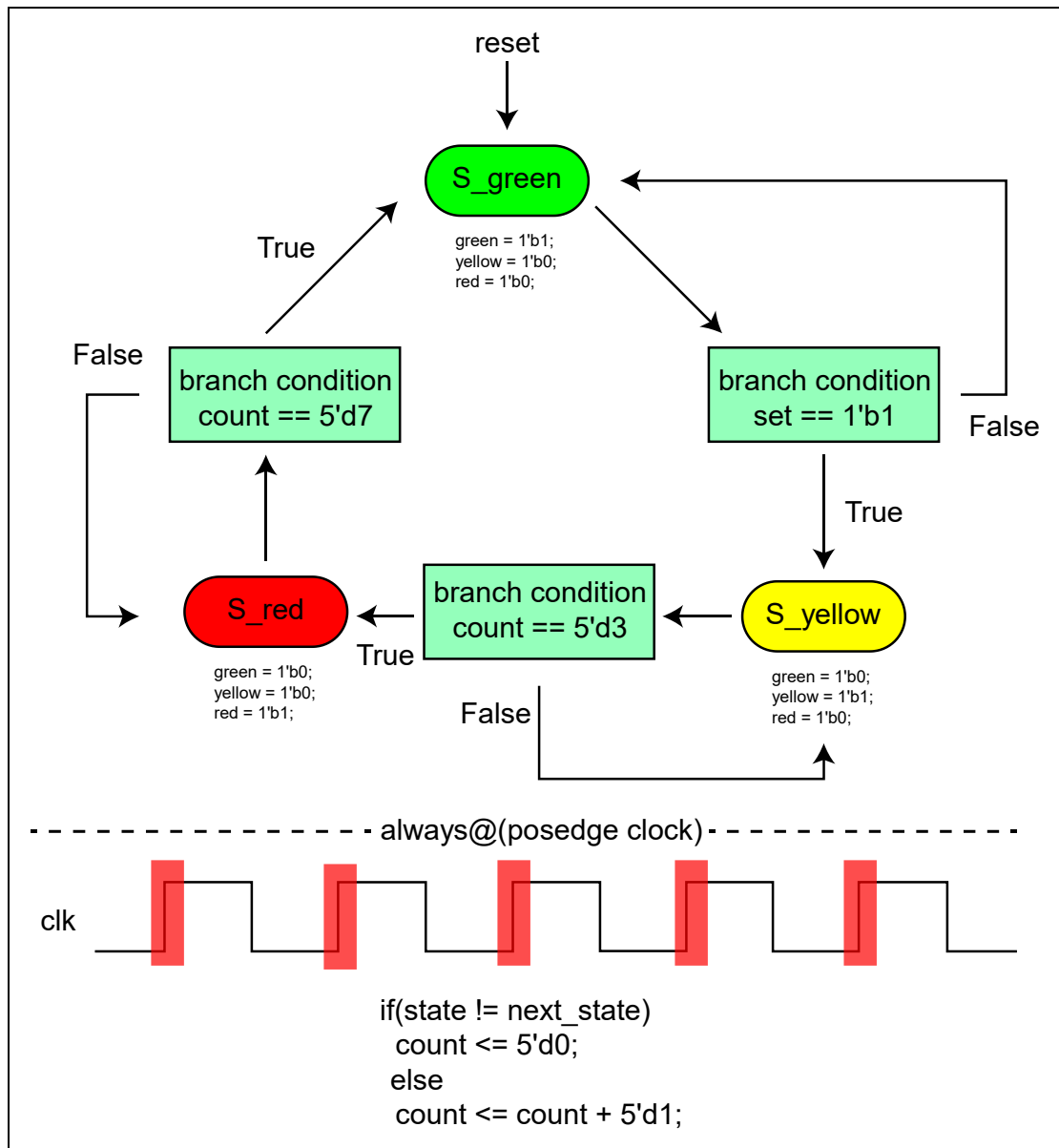

2. Verilog Code

```
module lab11_1(clock,reset,set,green,yellow,red);

    input clock;
    input reset;
    input set;

    output green;
    output yellow;
    output red;

    reg [1:0] state,next_state;
    reg green,yellow,red;
    reg [4:0] count;

    always @(posedge clock) begin
        state <= next_state;
    end

    always @(state or reset or set or count) begin
        if(reset == 1'b1)
            next_state = 2'd0;
        else begin
            case(state)
                2'd0:
                    if(set == 1'b1)
                        next_state = 2'd1;
                    else
                        next_state = 2'd0;
                2'd1:
                    if(count==5'd3)
                        next_state = 2'd2;
                    else
                        next_state = 2'd1;
                2'd2:
                    if(count==5'd7)
                        next_state = 2'd0;
            endcase
        end
    end
endmodule
```

```
        else
            next_state = 2'd2;
        default:next_state = 2'd0;
    endcase
end
end

always @(state) begin
    case(state)
        2'd0: begin
            green = 1'b1;
            yellow = 1'b0;
            red = 1'b0;
        end
        2'd1: begin
            green = 1'b0;
            yellow = 1'b1;
            red = 1'b0;
        end
        2'd2: begin
            green = 1'b0;
            yellow = 1'b0;
            red = 1'b1;
        end
        default: begin
            green = 1'b0;
            yellow = 1'b0;
            red = 1'b0;
        end
    endcase
end

always @(posedge clock) begin
    if(state != next_state)
        count <= 5'd0;
    else
        count <= count + 5'd1;
    end
end
```

```
end  
  
endmodule
```

3. Testbench for Verilog Code

```
`timescale 100ms / 1ms  
`define CYC 2.5  
module testbench ();  
  
    reg clock;  
    reg reset;  
    reg set;  
    wire green,yellow,red;  
    integer counter = 0;  
  
    always #(`CYC/2) clock = ~clock;  
    initial clock = 1'b1;  
  
    lab11_1 lb11_1(clock,reset,set,green,yellow,red);  
  
    always @(posedge clock) begin  
        counter <= counter + 1;  
    end  
  
    initial begin  
        $dumpfile("trafficlight.vcd");  
        $dumpvars(0,testbench);  
        reset = 1 ;  
        set = 0;  
        #(`CYC) reset = 0;  
        #(`CYC) begin  
            set = 1;  
            //counter = -1;  
        end  
        #(`CYC) set = 0;  
        #(17*`CYC) set = 1;  
        #(3*`CYC) set = 0;  
    end  
endmodule
```



```
#(5*`CYC) reset = 1;
#(5*`CYC) $finish;
end

always@(posedge clock) begin
    if(green == 1'b1)
        $display("(%d/4)s:GREEN",counter);
    else if(yellow == 1'b1)
        $display("(%d/4)s:YELLOW",counter);
    else if(red == 1'b1)
        $display("(%d/4)s:RED",counter);
    else
        $display("(%d/4)s:NO LIGHT",counter);
end

endmodule
```


4. Simulation Result

Terminal
<pre> PS D:\2-2\Logic_Design_Lab\11\2> vvp lab11 VCD info: dumpfile trafficlight.vcd opened for output. (0/4)s:NO LIGHT (1/4)s:GREEN (2/4)s:YELLOW (3/4)s:YELLOW (4/4)s:YELLOW (5/4)s:YELLOW (6/4)s:RED (7/4)s:RED (8/4)s:RED (9/4)s:RED (10/4)s:RED (11/4)s:RED (12/4)s:RED (13/4)s:RED (14/4)s:GREEN (15/4)s:GREEN (16/4)s:GREEN (17/4)s:GREEN (18/4)s:GREEN (19/4)s:GREEN (20/4)s:YELLOW (21/4)s:YELLOW (22/4)s:YELLOW (23/4)s:YELLOW (24/4)s:RED (25/4)s:RED (26/4)s:RED (27/4)s:RED (28/4)s:GREEN (29/4)s:GREEN (30/4)s:GREEN (31/4)s:GREEN testbench.v:34: \$finish called at 8250 (1ms) (32/4)s:GREEN </pre>
Testbench 最後的程式為
<pre> if(green == 1'b1) \$display("(%d/4)s:GREEN",counter); </pre>
<p>而 counter 定義為 integer 且正緣觸發 counter <= counter + 1;</p> <p>當 <i>green</i> == 1'b1 則 display "GREEN" 文字在終端機上，方便我們去 trace 模擬結果</p>

Explanation of Waveform

功能介紹

啟動按鈕(set)	按下按鈕時紅綠燈會從綠燈轉為黃燈，紅燈，再轉回綠燈
初始化按鈕(reset)	將紅綠燈初始到綠燈的狀態

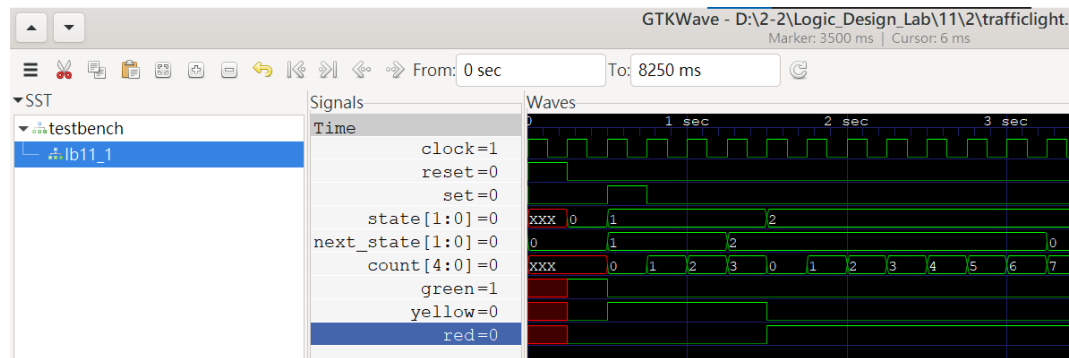


$Reset == 1$ ，初始化 state 為 0，此時綠燈。

接下來 $Set == 1$ ，state 由 0(綠燈)轉 1(黃燈)，

數到 $count == 5'd3$ 時 state 再轉為 2(紅燈)，

 再數到 $count == 5'd7$ 時 state 再轉為 0(綠燈)，也就是原本的狀態



接下來一樣 $Set == 1$ ，state 由 0(綠燈)轉 1(黃燈)，

數到 $count == 5'd3$ 時 state 再轉為 2(紅燈)，

但當 count 只數到 3 時 $Reset == 1$ ，因此會直接重置為 state 為 0(綠燈)

● 心得

1. 組員一 陳旭祺

由於疫情加劇，實作課改為在家完成，因此不能用 FPGA 去做電路合成擬真，改用一些免費開源的 EDA tools 去跑模擬。實驗一沿用 Lab4-1 Half Adder 的程式去測試實驗環境的安裝，主要學習 **Icarus Verilog(iverilog+GTKWave)** 這個仿真工具，以下為該軟體介紹：[全平台轻量开源 verilog 仿真工具 iverilog+GTKWave 使用教程](#)、[Icarus Verilog User Guide](#)、[Icarus Verilog 官方網站](#)，Icarus Verilog 編譯器主要包含 3 個工具：

iverilog	編譯 Verilog 和 VHDL 文件，進行語法檢查，生成可執行文件
vvp	根據可執行文件，生成仿真波形文件
gtkwave	打開仿真波形文件，圖形化顯示波形

基本的下指令參數類似 gcc 編譯器

-o	指定生成文件的名稱
-y	指定包含文件夾
-l	`include 語句包含了頭文件路徑

值得注意的是 testbench 文件中有幾行 iverilog 編譯器專用的語句，如果不加的話後面不能生成 vcd 文件

```
initial begin
    $dumpfile("trafficlight.vcd"); //生成的 vcd 文件名稱
    $dumpvars(0,testbench);       //testbench 模組名稱
end
```

2. 組員二 張振杰

這次實驗主要是用 verilog 模擬出紅綠燈的表現，我對於講義上的某些 code 的功能還是語法不了解，就一小塊一小塊的 code 來看的話會比較清楚，但在整體的 code 之間的銜接對我來說有點混亂，在腦中要自己想象出來說實話有點困難，因為概念沒有到很清楚。這次實驗我也才知道原來 Verilog 可以在 VSCode 裡面先寫好，然後在 run 的時候可以以 Verilog 的視窗顯示結果，我查了一下原來是因為可以多種環境

3. 組員三 何啟造

這是進入線上課程後的第一個實驗。它是讓我們先安裝好編寫 Verilog 的環境然後再做出“紅綠燈”的效果。看了很久後來理解就覺得還好。